



Selamat Anda Menemukan Soal yang Sebenarnya \m/

- ❖ Terdapat 5 gambar rangkaian layar 7 segmen, silahkan cari output dari rangkain tersebut?
- ❖ Flag = CDC{md5(hex+hex+hex+hex+hex)}

Ttd

RielJack





